

# 國立成功大學 工程科學系 試題

電子學 (總分 100 分)

學號 E94056063 姓名 林智仁

2018/04/12

計算題 5 題(100 分，共三頁)。推導過程須要詳細寫出來，若觀念正確，才能斟酌給分。

1. Assume the op amplifier in Fig.1 is ideal.

(a) Find the condition of the resistances that makes  $A_{cm}=0$ . (10%)

(b) Assume  $R_1=1k\Omega$ ,  $R_2=2k\Omega$ ,  $R_3=2k\Omega$  and  $R_4=4k\Omega$ , find the resistance seen by  $V_{Icm}$ . (10%)

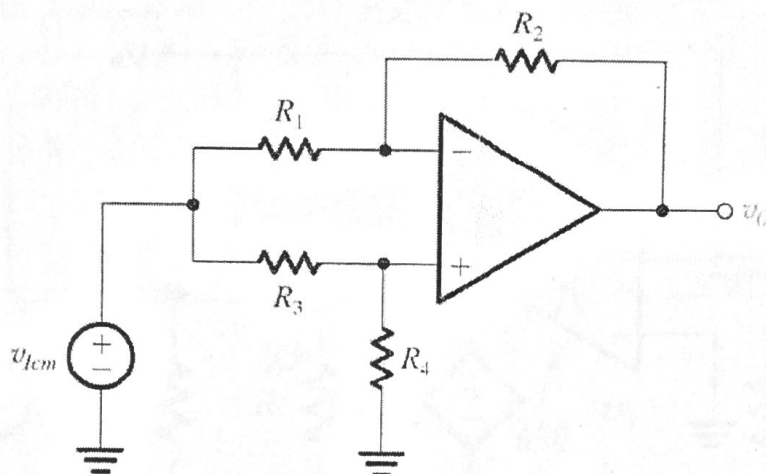


Fig.1

2. Consider the instrumentation amplifier in Fig.2. Let  $R_1=0.5k\Omega$ ,  $R_2=0.5M\Omega$ ,  $R_3=R_4=10k\Omega$ .

(a) Find  $A_{Id} = v_o/v_{Id}$ . ( $v_{Id} = v_{I2} - v_{I1}$ ) (10%)

(b) For  $v_{I1} = 5 - 0.005\sin\omega t$  and  $v_{I2} = 5 + 0.005\sin\omega t$ , find the output voltage. (Hint:  $A_{cm} = 0$ ) (10%)

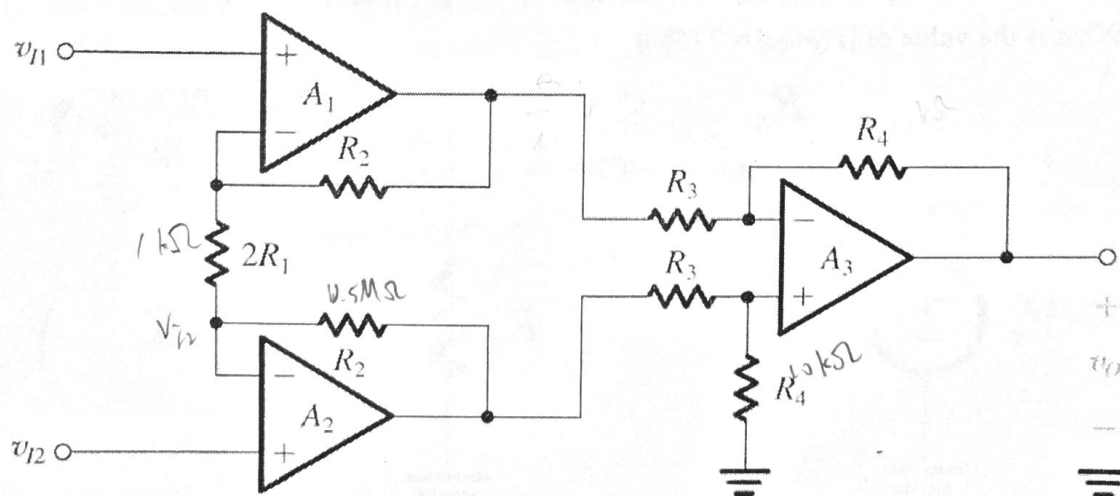


Fig.2

下頁還有題目