

## Solution to Midterm Exam II

1. (a) T (b) F (c) T (d) F (e) T

2.


$$S = \underline{V}_{rms} \underline{I}_{rms}^* = \underline{V}_{rms} \cdot \left( \frac{\underline{V}_{rms}}{\underline{Z}} \right)^* = \frac{\underline{V}_{rms} \underline{V}_{rms}^*}{\underline{Z}^*} = \frac{\underline{V}_{rms}^2}{\underline{Z}^*}$$

3.

$$P = \operatorname{Re} \left\{ \frac{\underline{V}_{rms}^2}{\underline{Z}^*} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{\underline{V}_{rms}^2}{R - jX} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{\underline{V}_{rms}^2}{R^2 + X^2} (R + jX) \right\}$$

$$= \frac{\underline{V}_{rms}^2}{R^2 + X^2} R$$

4.

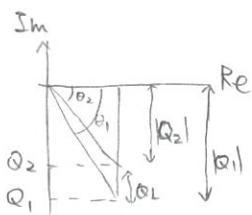

$$Q_L = |Q_1| - |Q_2| = P(|\tan \theta_1| - |\tan \theta_2|) = \frac{\underline{V}_{rms}^2}{X_L} = \frac{\underline{V}_{rms}^2}{\omega L}$$



$$L = \frac{\underline{V}_{rms}^2}{\omega P(|\tan \theta_1| - |\tan \theta_2|)}$$

5.

$$V_o(\omega) = V_s(\omega) \times \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_s(\omega)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{\frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$
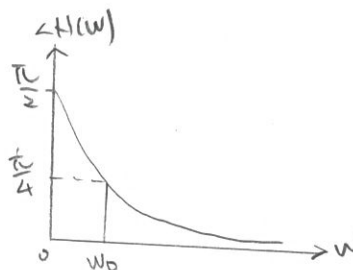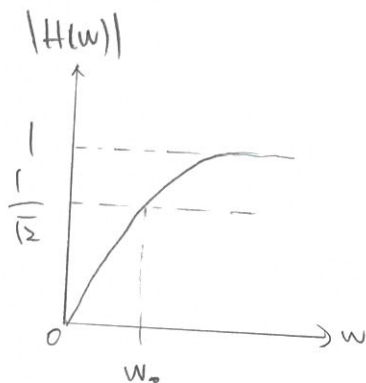
$$\text{where } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$



$$6. (a) \text{ Complex power: } S = \underline{V}_{rms} \underline{I}_{rms}^* \\ = (250 \angle -10^\circ)(6.2 \angle 25^\circ) = 1550 \angle 15^\circ \text{ (VA)}$$

$$\text{Apparent Power: } |S| = 1550 \text{ (VA)}$$

$$\text{real power: } \underline{S} = 1550 \angle 15^\circ = 1497.185 + j401.17 = P + jQ$$

$$P = 1497.185 \text{ (W)}$$

$$\text{reactive power: } Q = 401.17 \text{ (VAR)}$$

$$(b) \text{ Apparent Power: } |S| = V_{rms} I_{rms} = 220 \frac{220}{40} = 1210 \text{ (VA)}$$

$$\text{real power: } P = 1000 \text{ (W)}$$

$$\text{Reactive Power: } \underline{S} = P + jQ = 1000 + jQ$$

$$\sqrt{1000^2 + Q^2} = 1210 \Rightarrow Q = 681.2488 \text{ (VAR)}$$

$$\text{Complex power: } \underline{S} = P + jQ = 1000 + j681.2488 \text{ (VA)}$$

7. phase currents

$$I_{AB} = \frac{222 \angle 0^\circ}{4 + j3} = 35.2 - 26.4j = 44 \angle -36.87^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{BC} = \frac{220 \angle -120^\circ}{4 + j3} = 44 \angle -156.87^\circ \text{ (A)}$$

$$I_{CA} = \frac{220 \angle 120^\circ}{4 + j3} = 44 \angle 83.13^\circ \text{ (A)}$$

line currents

$$I_a = I_{AB} \sqrt{3} \angle -30^\circ = 44 \sqrt{3} \angle -66.87^\circ = 76.21 \angle -66.87^\circ \text{ (A)}$$

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 76.21 \angle -186.87^\circ \text{ (A)}$$

$$I_c = I_a \angle 120^\circ = 76.21 \angle 53.13^\circ \text{ (A)}$$

8.

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_{an} \angle 30^\circ = 120\sqrt{3} \angle 120^\circ$$

$$V_{bc} = V_{ab} \angle -120^\circ = 120\sqrt{3} \angle 0^\circ$$


$$I_{BC} = \frac{V_{bc}}{-j100} = 2.07846j = \underline{2.07846 \angle 90^\circ} \text{ (A)}$$

$$V_{ca} = V_{ab} \angle 120^\circ = 120\sqrt{3} \angle 240^\circ$$

$$I_{CA} = \frac{V_{ca}}{j100} = 2.07846 \angle 150^\circ \text{ (A)}$$

$$\begin{aligned} I_c &= I_{CA} - I_{BC} \\ &= 2.07846 \angle 150^\circ - 2.07846 \angle 90^\circ \\ &= 2.07846 \angle -150^\circ \end{aligned}$$

9.

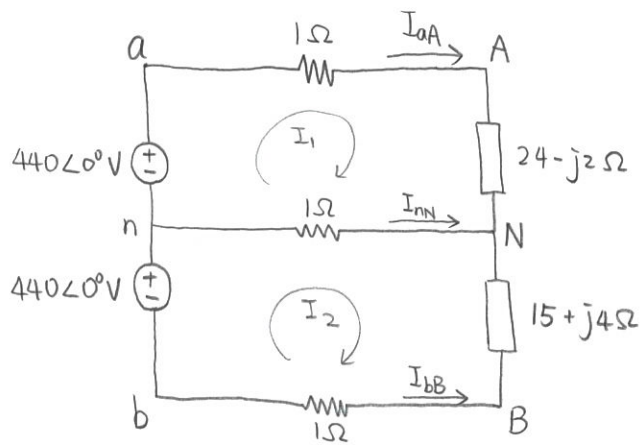

$$\begin{cases} 440 - I_1(25-j2) - (I_1 - I_2) = 0 \\ 440 - (I_2 - I_1) - I_2(16+j4) = 0 \end{cases}$$

$$(26-j2)I_1 - I_2 = 440 \quad \text{--- ①}$$

$$-I_1 + (17+j4)I_2 = 440 \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} + (26-j2)\text{②}:$$

$$I_2 [(17+j4)(26-j2) - 1] = 440(27-j2)$$

$$I_2 = 25.53 - j5.94 \text{ A}$$

$$I_1 = 17.82 + j1.14 \text{ A}$$

$$I_{aA} = I_1 = 17.86 \angle 3.66^\circ \text{ A}$$

$$I_{nN} = I_2 - I_1 = 10.47 \angle -42.53^\circ \text{ A}$$

$$I_{bB} = -I_2 = 26.21 \angle 166.91^\circ \text{ A}$$