

1. (1) T

(2) T


(3) T

(4) F ; Nodal analysis applies KCL to find unknown voltages.

Mesh analysis applies KVL to find unknown currents.

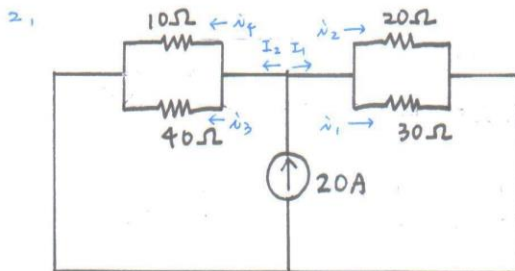(5) F ; $P = IV$, $I = \frac{dq(t)}{dt} = 40\pi \cos(4\pi t)$

$$p(t) = 40\pi \cos(4\pi t) \times 4 \sin(4\pi t) = 80\pi \sin(8\pi t) \neq 40 \sin^2(4\pi t)$$



$V = IR$, 電流和電阻成反比.

由分流定理, $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{10//40}{20//30} = \frac{2}{3}$

得 $I_1 = 20 \times \frac{2}{5} = 8(A)$, $I_2 = 20 \times \frac{3}{5} = 12(A)$

由分流定理, $\frac{I_3}{I_4} = \frac{20}{30}$ $\frac{I_3}{I_4} = \frac{10}{40}$


得 $I_3 = I_1 \times \frac{2}{5} = 3.2(A)$

$I_4 = I_1 \times \frac{3}{5} = 4.8(A)$

$I_3 = I_2 \times \frac{1}{5} = 2.4(A)$

$I_4 = I_2 \times \frac{4}{5} = 9.6(A)$ ✖

3.

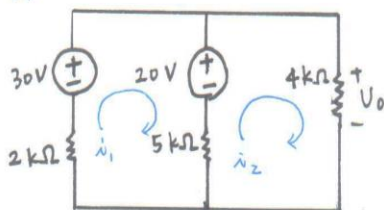


$$\begin{cases} 2I_1 - 30 + 20 + 5(I_1 - I_2) = 0 \\ 5(I_2 - I_1) - 20 + 4I_2 = 0 \end{cases}$$

整理得 $\begin{cases} 7I_1 - 5I_2 = 10 \\ -5I_1 + 9I_2 = 20 \end{cases}$

$$\begin{cases} I_1 = 5(mA) \\ I_2 = 5(mA) \end{cases}$$

$V_0 = I_2 \times 4 = 20(V)$ ✖

4.

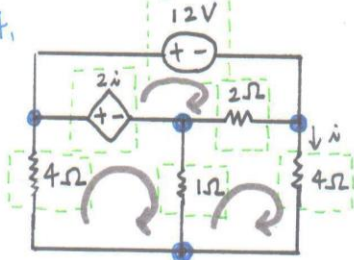






node : 4


branch : 6

mesh : 3

loop : 7

tree : 16 ($C_3^6 - 4 = 16$)

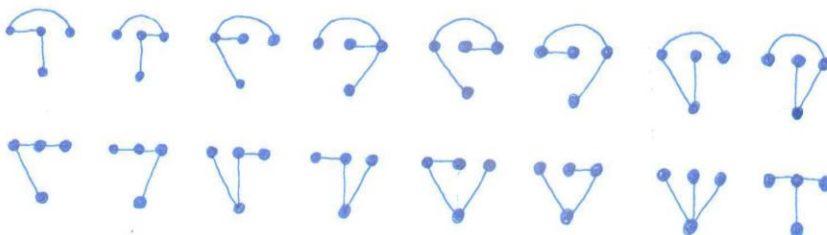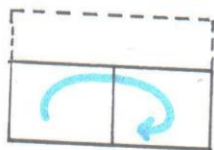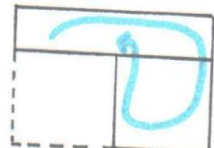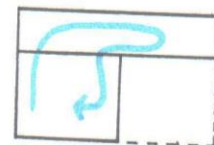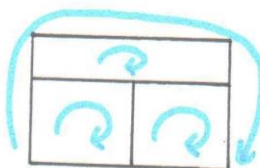

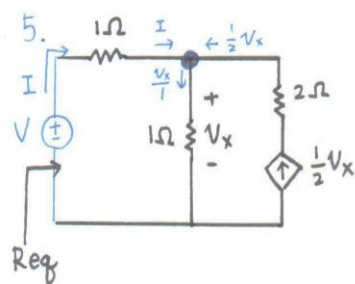

在左側則假設一電壓源 V .



$$V = I \cdot R_{eq} \Rightarrow R_{eq} = \frac{V}{I}$$

By KCL: $I + \frac{1}{2} V_x = \frac{V_x}{1}$

得 $I = \frac{1}{2} V_x$

$$V = I \cdot 1 + V_x = \frac{3}{2} V_x$$

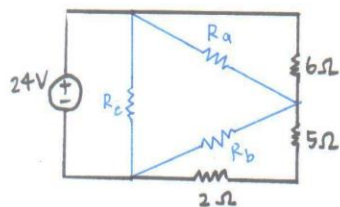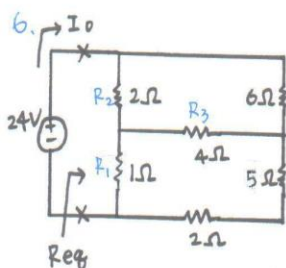得 $R_{eq} = \frac{\frac{3}{2} V_x}{\frac{1}{2} V_x} = 3 (\Omega)$




$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} = \frac{2 + 4 + 8}{1} = 14$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} = \frac{2 + 4 + 8}{2} = 7$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} = \frac{2 + 4 + 8}{4} = \frac{7}{2}$$

$$R_{eq} = R_c \parallel [(R_a \parallel 6) + (R_b \parallel (5+2))] = \frac{7}{2} \parallel \left[\left(\frac{21}{5} \right) + \left(\frac{7}{2} \right) \right] = \frac{77}{32} (\Omega)$$
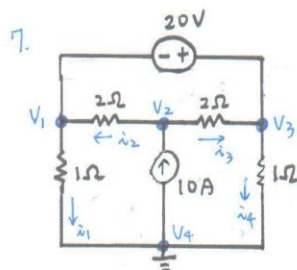
$$I_0 = \frac{24}{R_{eq}} = \frac{768}{77} (A)$$




By KVL:

$$V_2: \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - V_3}{2} = V_2 - \frac{1}{2}(V_1 + V_3) = 10$$

$$V_4: \frac{V_1 - 0}{1} + \frac{V_3 - 0}{1} = V_1 + V_3 = 10$$

且 $V_3 - V_1 = 20$

$$\begin{cases} V_1 + V_3 = 10 \\ V_1 - V_3 = -20 \\ V_2 = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = -5 (V) \\ V_2 = 15 (V) \\ V_3 = 15 (V) \end{cases}$$

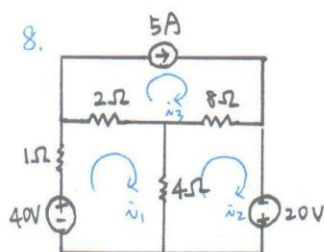

mesh 1: $40 = \hat{i}_1 + 2(\hat{i}_1 - \hat{i}_3) + 4(\hat{i}_1 - \hat{i}_2)$

mesh 2: $20 = 4(\hat{i}_2 - \hat{i}_1) + 8(\hat{i}_2 - \hat{i}_3)$

mesh 3: $\hat{i}_3 = 5$

$$\begin{cases} 7\hat{i}_1 - 4\hat{i}_2 = 50 \\ -4\hat{i}_1 + 12\hat{i}_2 = 60 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{i}_1 = \frac{210}{17} (A) \\ \hat{i}_2 = \frac{135}{17} (A) \\ \hat{i}_3 = 5 (A) \end{cases}$$

9.

$$\begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(V_2 - V_3) - 5 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -7 & 3 \\ -4 & 9 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}$$

兩種寫法皆可.

10.

$$\begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_1 \\ \hat{i}_2 \\ \hat{i}_3 \\ \hat{i}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ -10 \\ -4 \end{bmatrix}$$