

2021自動控制期末考 (Jan. 4, 2021) 請依題序作答,否則不予計分。總分110分。

1、考虑下列回授系统

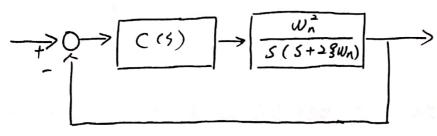


式 C(s)=足 時 系統的

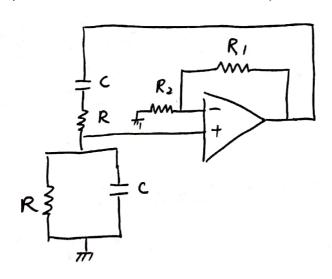- (1) natural frequency=? (上方)
- (2) damping ratio=? (5分)
- (3) 的增加時對系統響應有何影響(公分)
- (4) 是p增加時對 ess/ramp有何影響?(5分)
- 2、《考虑例温氏振盪器之電路,利用Nyguist·plot分析其振盪之條件。(15分)



(6) 此電路在實際上不可運作,試改良成可運作之電路,並說明之。(5分)

3. 考虑下列 Phase-shift oscillator電路

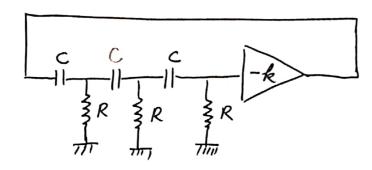


試术使上述電路起扬過之放大器增益长高何? 並說明其工作原理。(15分)

4、令單一回接絲之開迴路轉物函數如下 $olf(s) = \frac{k(s+2)}{5(s+1)(s+p)}$

- (1) 女=1 時,利用Nyzui对 plot 決定使閉迴路系統穩定之P值 鄞/園。(10分)
- (2) P=3 時,利用MPuist plot 決定使閉迴路系統穩定之友值 範圍。(10分)

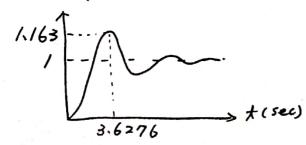(1)當 C(s)=1 且輸入為單位步階時,其輸出如下圖 所示。試成 a=?及b=? (10分)



P.3

6. 利用 Routh table 檢視下列分項式之根分佈的情況。

(1) $D(5) = 5^{6} + 25^{4} + 45^{3} + 35^{2} - 35 + 1$ (56)

(2) $D(s) = 5^5 + 45^3 + 35^2 + 55 + 2$ (56)

(3) $D(5) = 5^5 + 65^4 + 5^3 - 25^2 + 115 + 4 (56)$

(4) $D(5) = 5^5 + 35^4 + 5^3 + 35^2 + 25 + 6 (55)$